

Projet GES7


Siméon Gass - Mickael Guerchon

ASSERVISSEMENT D'UNE MACHINE A COURANT CONTINU EN COURANT ET EN VITESSE


Cahier des charges


- Dépassement en vitesse entre 10 et 20%
- Limitation en courant à 5 ampères
- Asservissement en vitesse par un capteur tachymétrique ou un codeur incrémental
- 25 euros de budget


Simulation

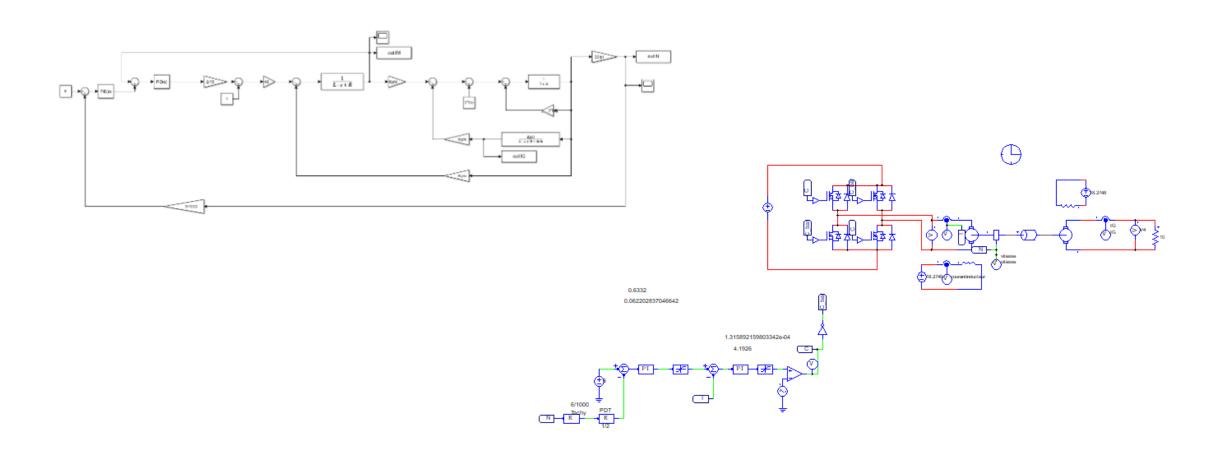

Simulation avec composants réels

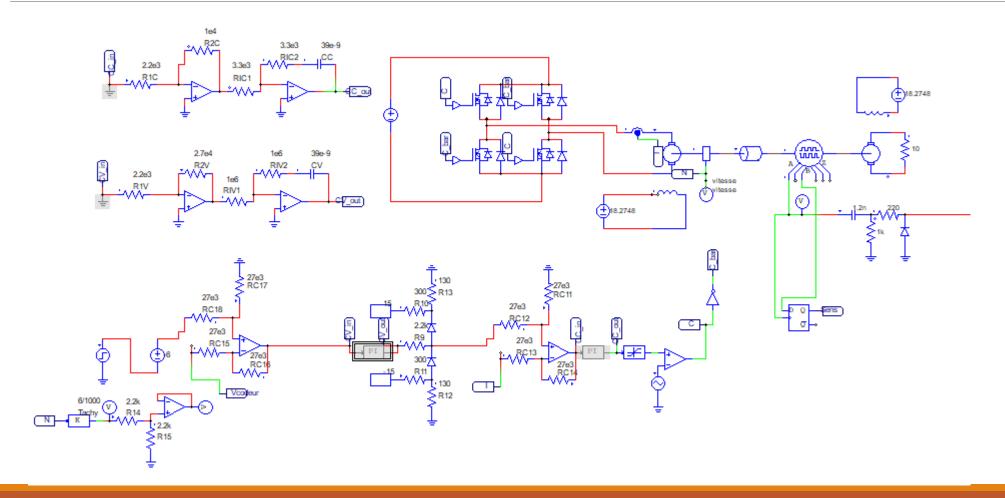

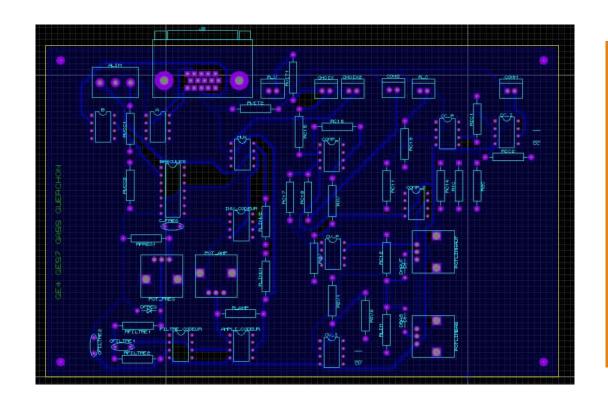


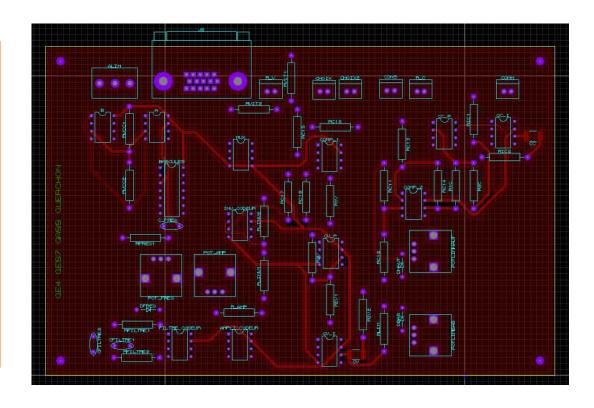


PCB blueprint


CARTE DE 11CM X 17CM

Carte imprimée

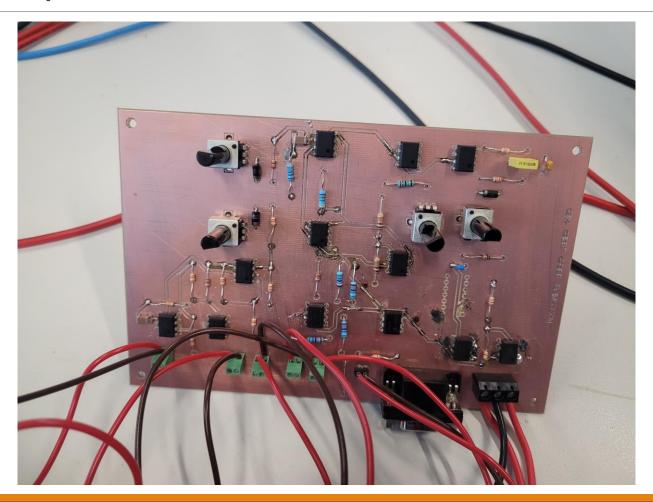



Montage final

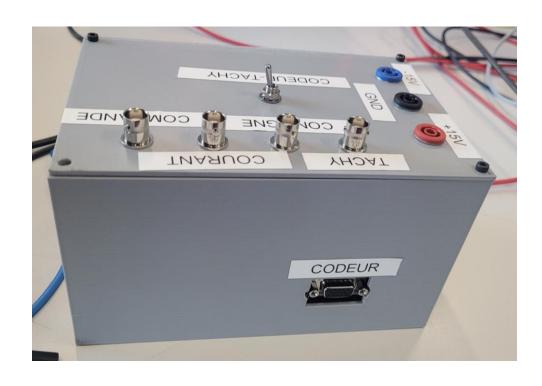


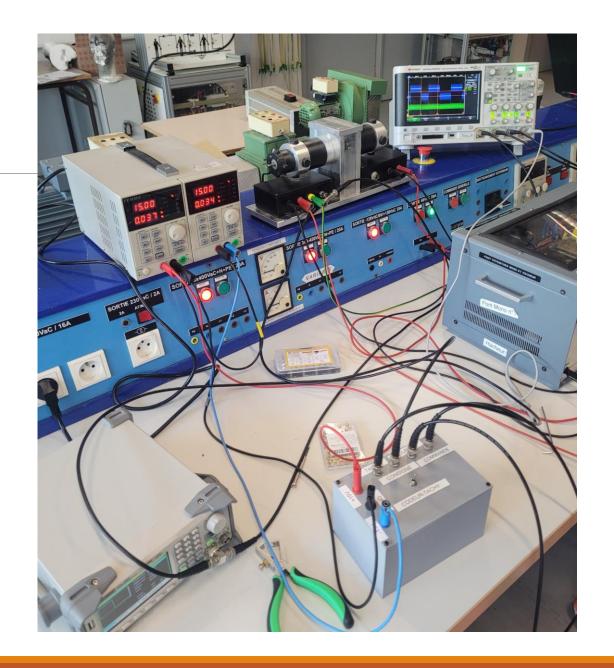

Résultats

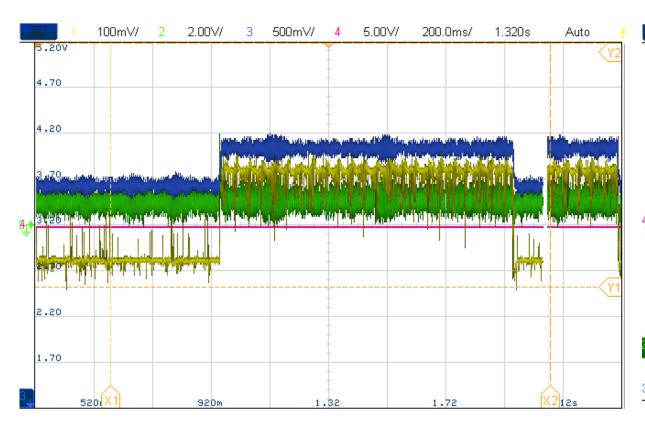

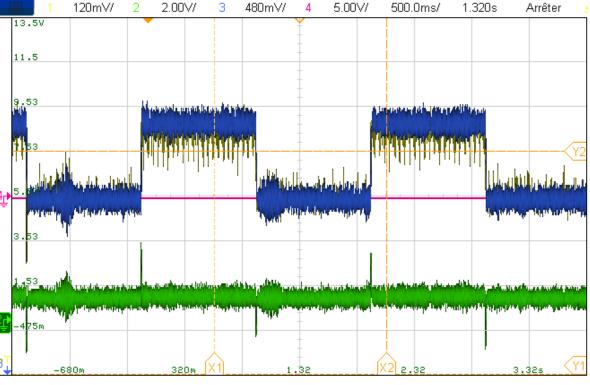


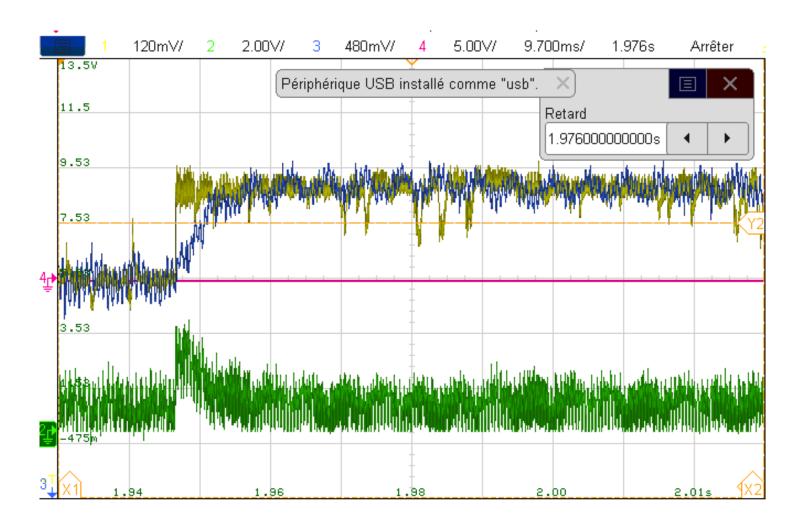

Résultats

- Temps de réponse : environ 7,9 ms
- Pas de dépassement en vitesse
- Pic de courant à 3,7 ampères

Comparaison avec simulation

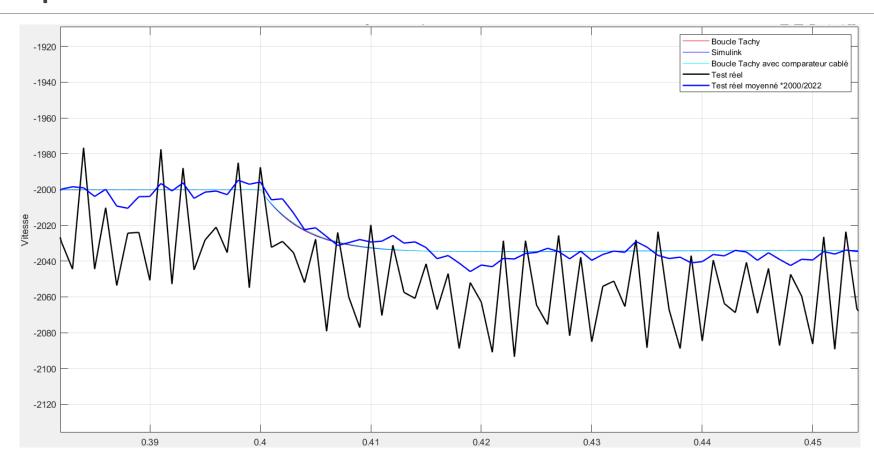

Avez-vous des questions?

Merci de nous avoir écouté

